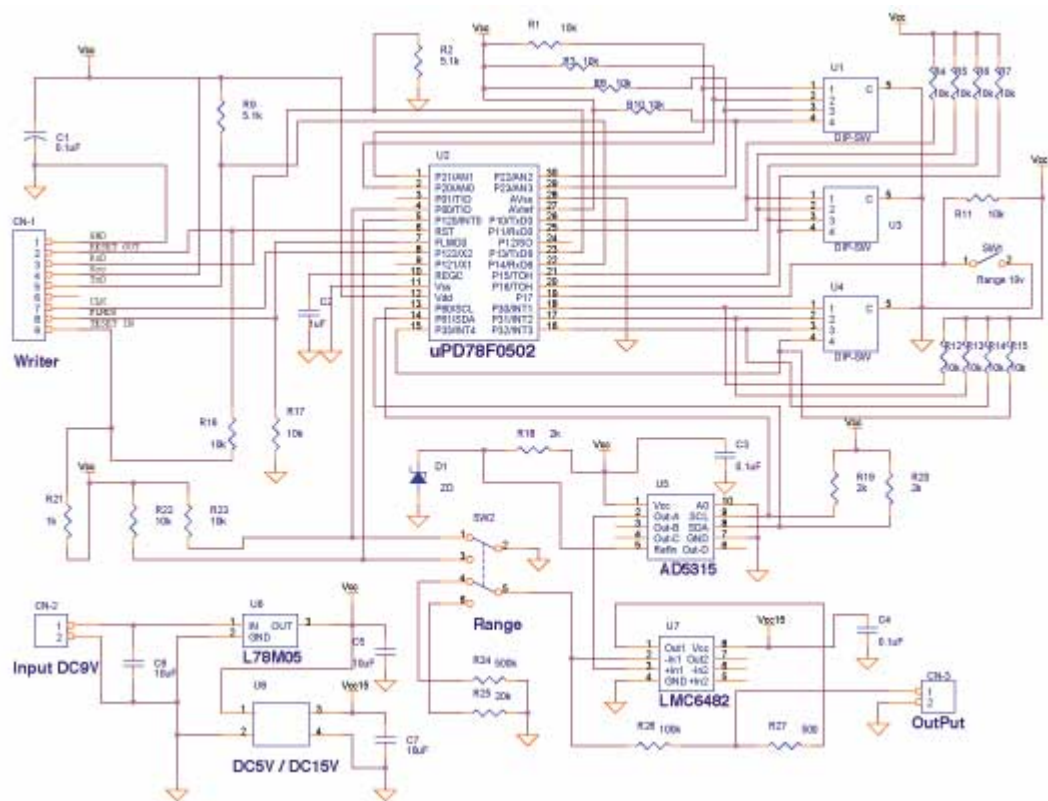


NEC芯片原理图—利用uPD78F0502的I²C来输出D/A电平

I²C应用中，可以控制远程DA，本线路利用NEC uPD78F0502的I²C和DA，和芯片AD5315，输出范围0~15V（可调）。



源自NEC芯片文件