

240VAC（交流）转 5VDC（直流）电源

这是从 240VAC（交流）转 5VDC（直流）来供应一些逻辑电路最简单的方法。

