

NEC芯片原理图一用78K0/78K0S来控制电锯

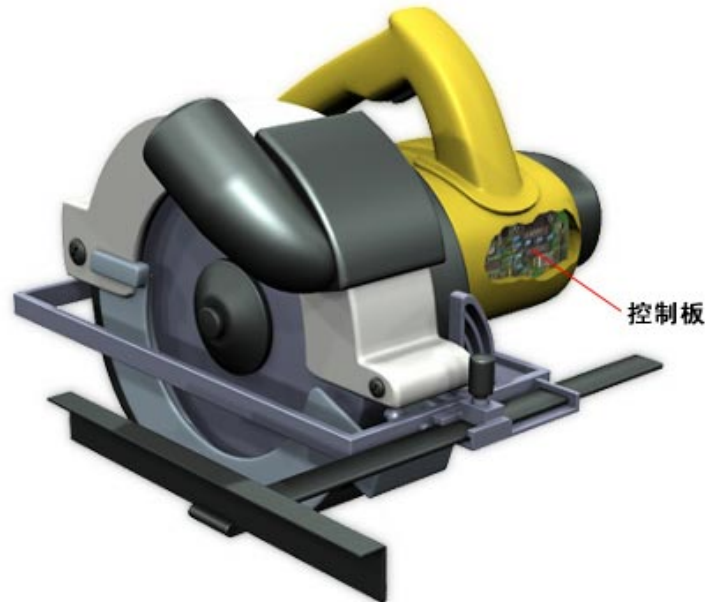


图 (1)

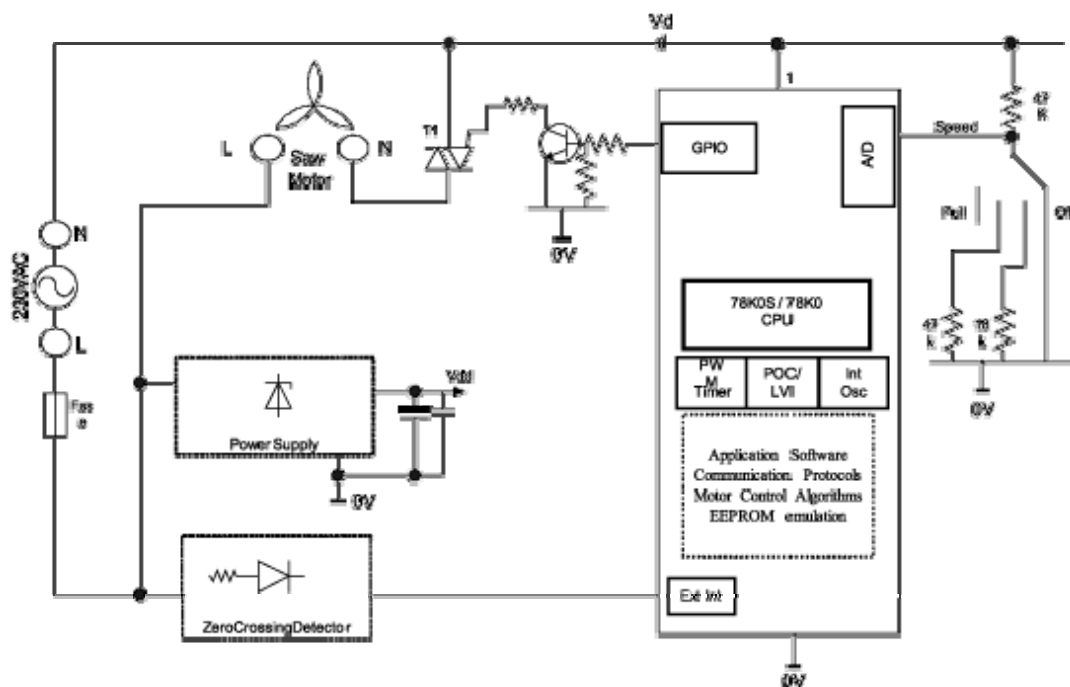


图 (2)